


UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

CORRECCIONES DEL TP1-G3


- Aclarar la topología de cada circuito (Ejercicio 3)
- Simulación (Ejercicio 4)
- Transferencia de circuito de 2do orden (Ejercicio 7)

Ejercicio 3

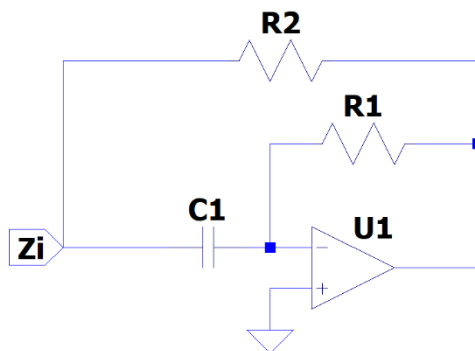

$$Z_i = \frac{R_2}{1 + SC_1(R_1 + R_2)}$$

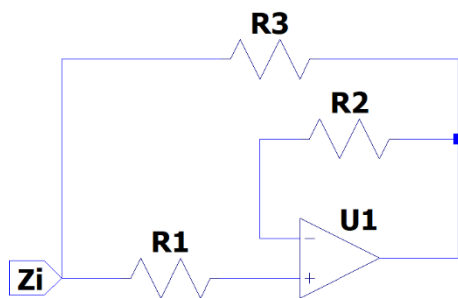
Es un capacitor en paralelo con un resistor, tal que el capacitor depende de los valores de las resistencias R1 y R2.



$$Z_i = \frac{R_3(1 + SC R_1)}{SC(R_3 + R_1)} = \frac{R_3}{SC(R_3 + R_1)} + \frac{R_3 \cdot R_1}{(R_3 + R_1)}$$


$$Z_i = \frac{1}{SC_e} + (R_3 || R_1) \text{ tal que } C_e = C \cdot \frac{(R_3 + R_1)}{R_3}$$

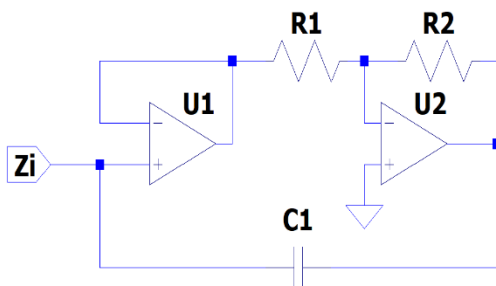Dos resistencias en paralelo (R1//R3), que a su vez están conectadas en serie con un capacitor, que su valor depende de las resistencias.



$$Z_i = \frac{R_1}{SC_1(R_1 + R_2)} = \frac{1}{S[kC_1]} \text{ tal que } k = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$


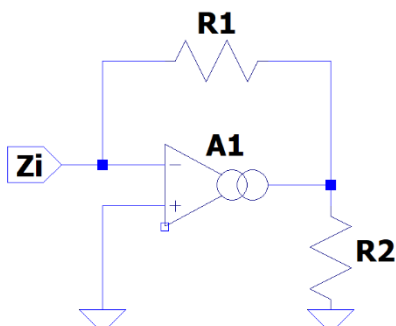
El circuito forma un capacitor variable que depende de las resistencias R1 y R2



$$Z_i = \frac{R_1 + R_2}{1 - gmR_2} = \frac{R_1}{1 - gmR_2} + \frac{R_2}{1 - gmR_2}$$


Dos resistencias en serie que dependen de R1, R2 y gm, de tal manera que se puede llegar a obtener resistencias negativas

Ejercicio 4

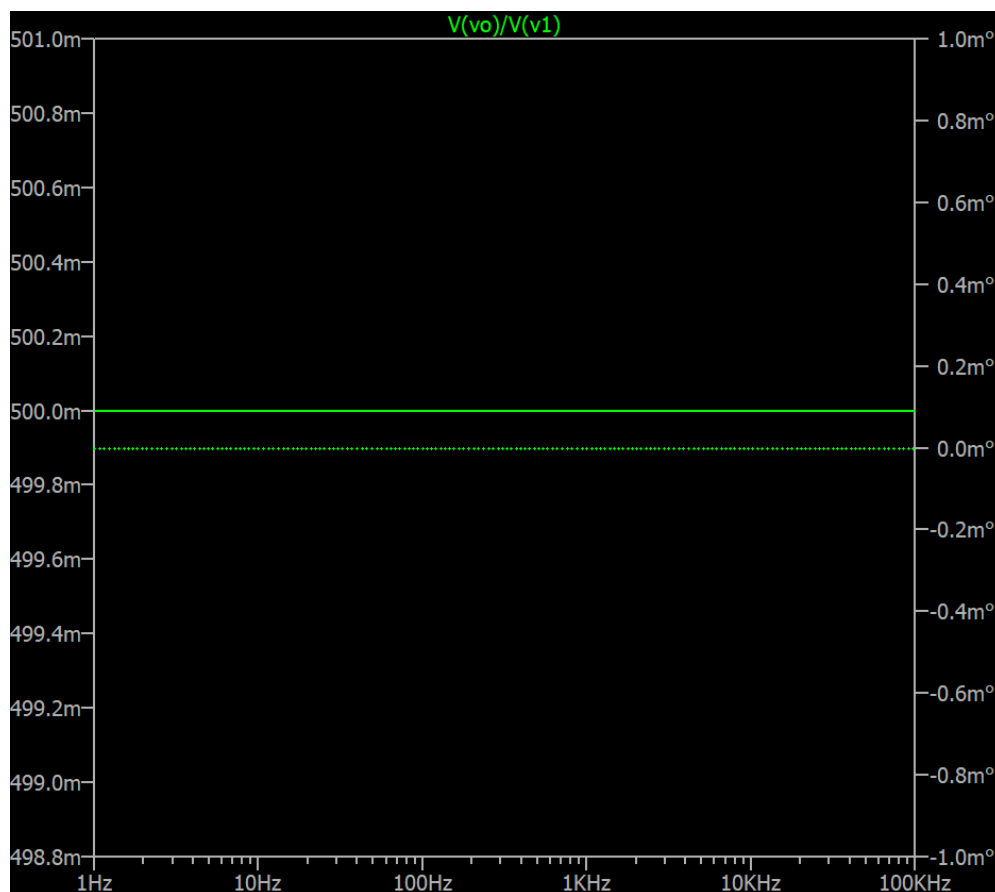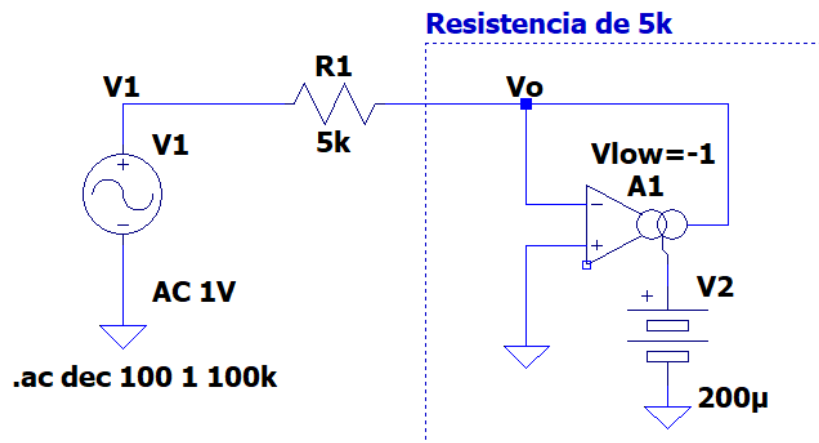



Ejercicio 7

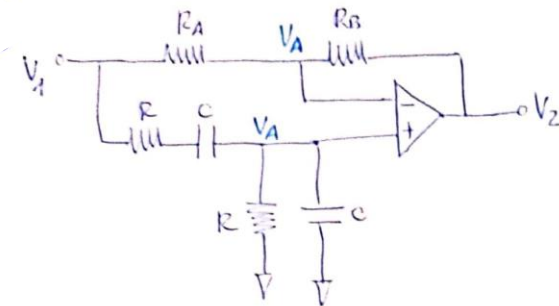

$$V_A \left(G + sC + \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} \right) = V_1 \left(\frac{1}{R + \frac{1}{sC}} \right) \quad V_A \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} \right) = \frac{V_1}{R_A} + \frac{V_2}{R_B}$$

$$V_A = \frac{R_B V_1 + R_A V_2}{R_A + R_B}$$

$$V_A \left(\frac{1}{R} + sC + \frac{sC}{R sC + 1} \right) = V_1 \frac{sC}{R sC + 1}$$

$$V_A \frac{R sC + 1 + s^2 C^2 R^2 + sC R + sC R}{R (R sC + 1)} = V_1 \frac{sC}{R sC + 1}$$

$$\frac{R_B V_1 + R_A V_2}{R_A + R_B} = V_1 \frac{sC R}{s^2 C^2 R^2 + 3 sC R + 1}$$

$$V_2 \frac{R_A}{R_A + R_B} = V_1 \left(\frac{sC R}{s^2 C^2 R^2 + 3 sC R + 1} - \frac{R_B}{R_A + R_B} \right)$$

$$V_2 \frac{R_A}{R_A + R_B} = V_1 \frac{R sC R_A + sC R R_B - (s^2 C^2 R^2 R_B + 3 sC R R_B C + R_B)}{(s^2 C^2 R^2 + 3 sC R + 1)(R_A + R_B)}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s R R_A C + sC R R_B - s^2 C^2 R^2 R_B - 3 sC R R_B C - R_B}{s^2 C^2 R^2 + 3 sC R + 1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = - \frac{s^2 C^2 R^2 R_B}{C^2 R^2 R_A} \dots \frac{s^2 + \frac{(2 R R_B C - R R_A C)}{C^2 R^2 R_B} s + \frac{R_B}{C^2 R^2 R_B}}{s^2 + \frac{3 R C}{C^2 R^2} s + \frac{1}{C^2 R^2}}$$

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = - \frac{R_B}{R_A} \frac{s^2 + \frac{1}{R C} \left(2 - \frac{R_A}{R_B} \right) + \frac{1}{R^2 C^2}}{s^2 + \frac{3}{R C} s + \frac{1}{R^2 C^2}}}$$



$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{1}{5} \frac{s^2 + \frac{3}{RC}s + \frac{1}{R^2C^2}}{s^2 + \frac{3}{RC}s + \frac{1}{R^2C^2}} \quad \begin{cases} Q = \frac{1}{3} \\ \omega_0 = \frac{1}{RC} \\ k = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$Q = \frac{1}{3} \\ \omega_0 = 1 \rightarrow [R=1] \wedge [C=1]$$



$$\frac{V_2}{V_1} = -k \frac{s^2 - \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \rightarrow \boxed{\frac{V_2}{V_1} = -\frac{1}{5} \frac{s^2 - 3s + 1}{s^2 + 3s + 1}}$$


$$R = N_Z \cdot R_N^{-1} = 1k\Omega \rightarrow \boxed{N_Z = 1000\Omega}$$

$$\frac{R_A}{R_B} = 5 \rightarrow \begin{matrix} R_A = 5 \\ R_B = 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \boxed{R_A = 5k\Omega} \\ \boxed{R_B = 1k\Omega} \end{matrix}$$

$$C = \frac{C^i}{N_Z \cdot N_Z} \rightarrow N_Z = \frac{C^i}{C \cdot R_Z} = \frac{1}{1\mu F \cdot 1000} = 1000 \text{ rad}$$

$$\boxed{N_Z = 1000 \text{ rad}}$$

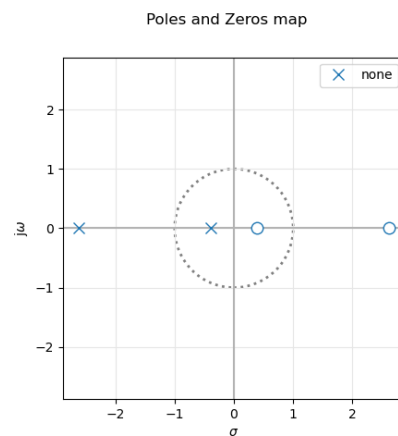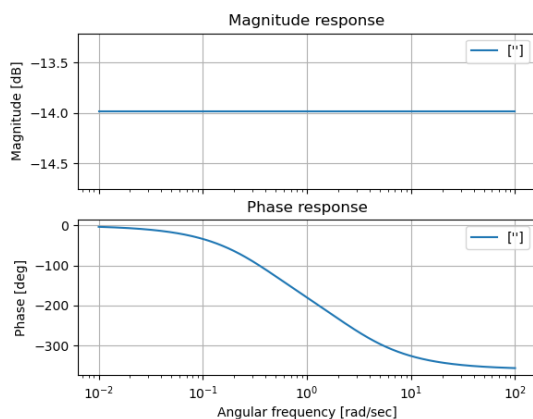

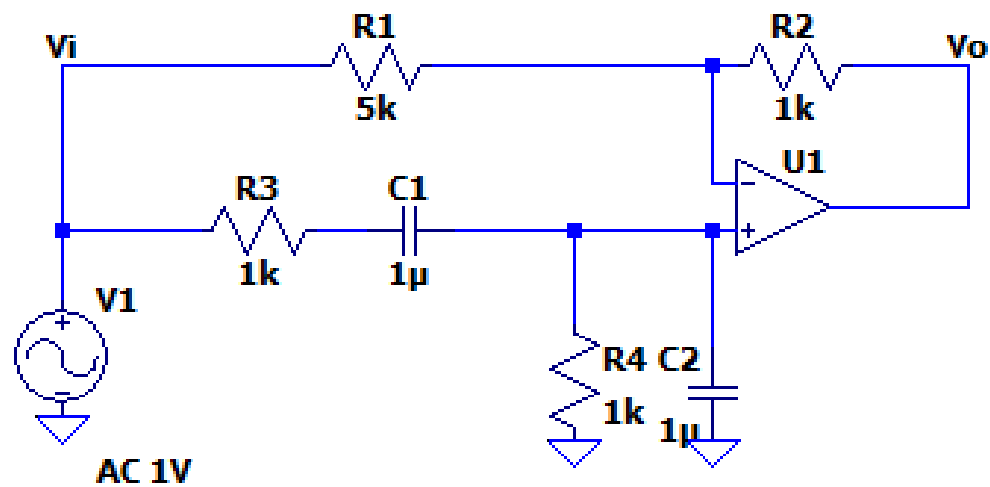

```
.inc opamp.sub  
.ac dec 100 0.1 100k
```

